

Umar Khan
014477331

CECS 211 Lab 3

1 a) 1.876Ω

b) $R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$

2 a) 11Ω


b) $R_T = R_1 + R_2 + R_3$

3 a) $V = 2.25 V$

b) $I = 675 mA$

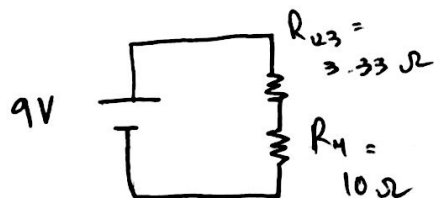c) $R_{123} = R_1 \parallel R_2 \parallel R_3$

$$R_{123} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}} = 3.33 \Omega$$



$$R_T = 13.33 \Omega$$

a) $I_T = 9 / 13.33 = 675 mA$

$V_T = I_T R_T = 0.675 \cdot 13.33 = 9 V$

1. $R_T = R_1 + R_3 \parallel R_4 + R_2$
 $= 10 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} + 15 \Omega$

$$R_T = 10 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{20}} + 15 \Omega = 25 + \frac{1}{\frac{1}{10}} = \boxed{35 \Omega}$$

2. $R_T = R_5 + R_7 \parallel \left(\frac{R_8 \times R_9}{R_7 + R_8} \right)$
 $= 7.5 \Omega + \frac{(15)(20)}{15 + 20} = 7.5 + 8.57$

$$R_T = \boxed{16.07 \Omega}$$

$$3. R_T = R_{13} \parallel [(R_{10} \parallel R_{11}) + R_9 + (R_{10} \parallel R_{12})]$$

$$= R_{13} \parallel \left[\left(\frac{R_{10} R_{11}}{R_{10} + R_{11}} \right) + R_9 + \left(\frac{R_{10} R_{12}}{R_{10} + R_{12}} \right) \right]$$

$$= R_{13} \parallel \left[\frac{10(15)}{25} + 5.1 + \frac{6.8(13)}{17.8} \right]$$

$$= R_{13} \parallel (15.646)$$

↓
 R_{subtotal}

$$R_T = \frac{R_{13} \cdot R_{\text{subtotal}}}{R_{13} + R_{\text{subtotal}}} = \frac{10 (15.646)}{25.646} = 6.0883 \Omega$$

$$4. R_T = (R_{14} + R_{17}) \parallel R_{19} \parallel (R_{15} + R_{18})$$

$$= R_{1417} \parallel R_{19} \parallel R_{1518}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R_{1417}} + \frac{1}{R_{19}} + \frac{1}{R_{1518}}} = \frac{1}{\frac{1}{200} + \frac{1}{100} + \frac{1}{200}} =$$

$$R_T = \frac{1}{\frac{4}{200}} = 50 \Omega$$