

Umar Khan / Alex Wall


Professor Joshua Hayter

CECS 211

27 September 2016

Lab 5

Mesh Analysis

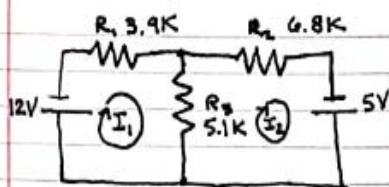

Alex Wall
013924948

Mesh 1

$$3.9kI_1 + 5.1kI_1 - 5.1kI_2 - 12 = 0$$

$$9kI_1 - 5.1kI_2 = 12$$

$$\frac{9}{5.1} = 1.7647$$

Mesh 2

$$6.8kI_2 + 5.1kI_2 - 5.1kI_1 + 5 = 0$$

$$-5.1kI_1 + 11.9kI_2 = -5$$

$$1.7647(-5.1kI_1 + 11.9kI_2 = -5)$$

$$-9kI_1 + 21kI_2 = -8.8235$$

$$-9kI_1 + 21kI_2 = -8.8235$$

$$+ 9kI_1 - 5.1kI_2 = 12$$

$$15.9kI_2 = 3.1765$$

$$\frac{15.9k}{15.9k} = \frac{3.1765}{15.9k}$$

$$I_2 = 0.0001997 = 200\mu A$$

$$9kI_1 - 5.1k(200\mu A) = 12$$

$$9kI_1 - 1.02 = 12$$

$$+ 1.02 + 1.02$$


$$9kI_1 = 13.02$$

$$\frac{9k}{9k} = \frac{13.02}{9k}$$

$$I_1 = 0.001446 \text{ A} = 1.446 \text{ mA}$$

R1	$I_{R1} = 1.446 \text{ mA}$	$V_{R1} = I_{R1} \cdot R1 = 5.6394 \text{ V}$
R3	$I_{R3} = I_1 - I_2 = 1.246 \text{ mA}$	$V_{R3} = I_{R3} \cdot R3 = 6.3546 \text{ V}$
R2	$I_{R2} = 200\mu A$	$V_{R2} = I_{R2} \cdot R2 = 1.36 \text{ V}$

Schematic

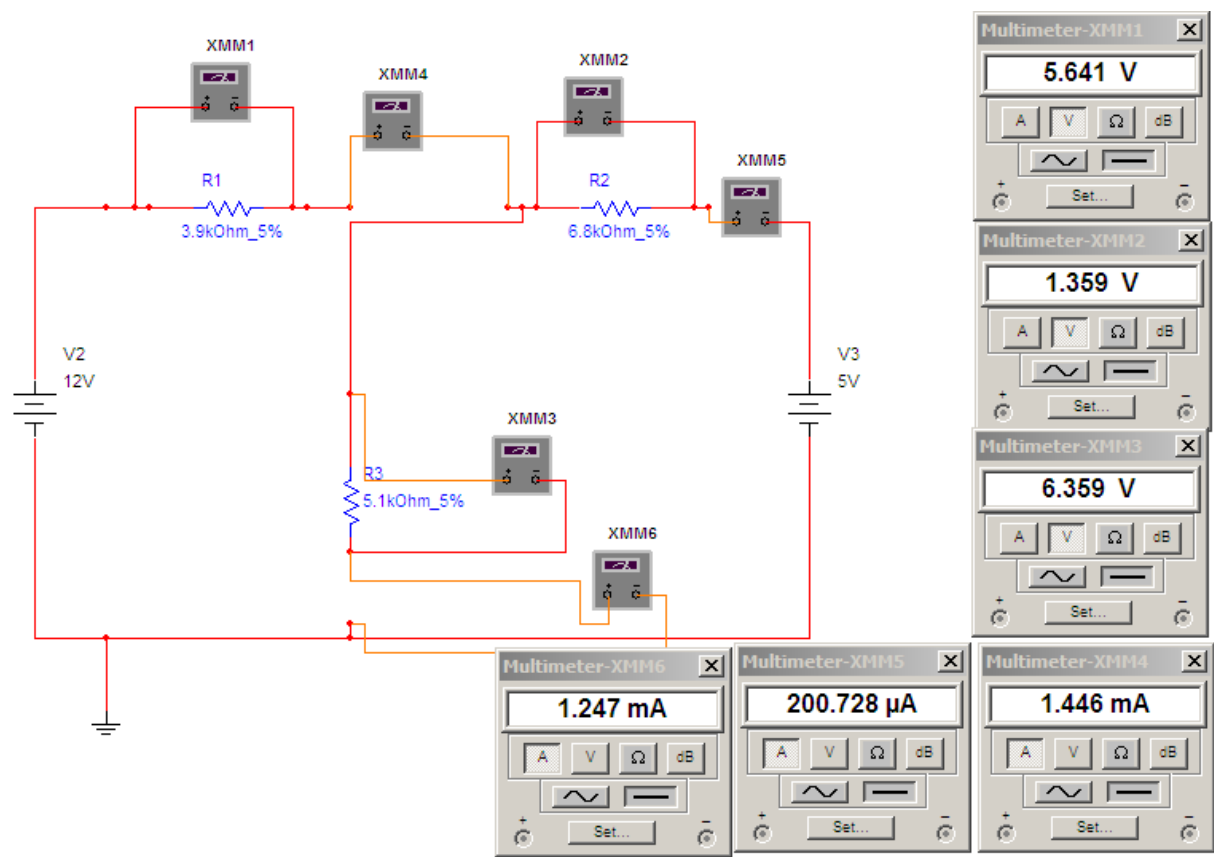

BreadBoard

	R1	R2	R3
V	5.76 V	1.12 V	6.17 V
I	1.52 mA	164 μ A	1.38 mA
R	3.9kOhm	6.8kOhm	4.7kOhm

